

生物產業機電工程學系電工學第二次考試解答

學號：_____ 姓名：_____

Problem 1 40%

a. 圖 1a 電路的電壓源 $v(t) = 169.706 \sin(1000t)$ 、電流 $i(t) = 16.639 \times 10^{-3} \cos(1000t - 11.31^\circ)$ 。請問電路上兩個未知元件分別為何？其電阻值？或電感值？或電容值？請把元件符號畫上去，並把電阻值或電感值或電容值標上去【注意單位，沒有標示單位不予計分】6%

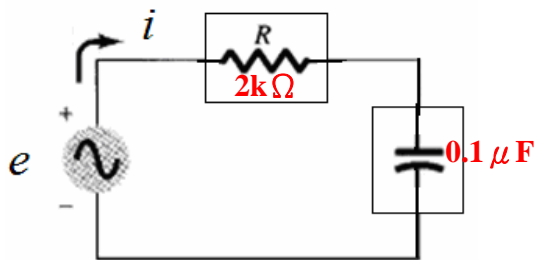


圖 1a


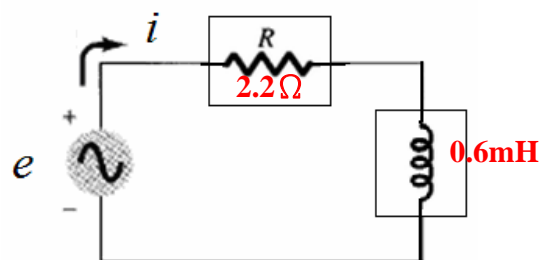


圖 1b

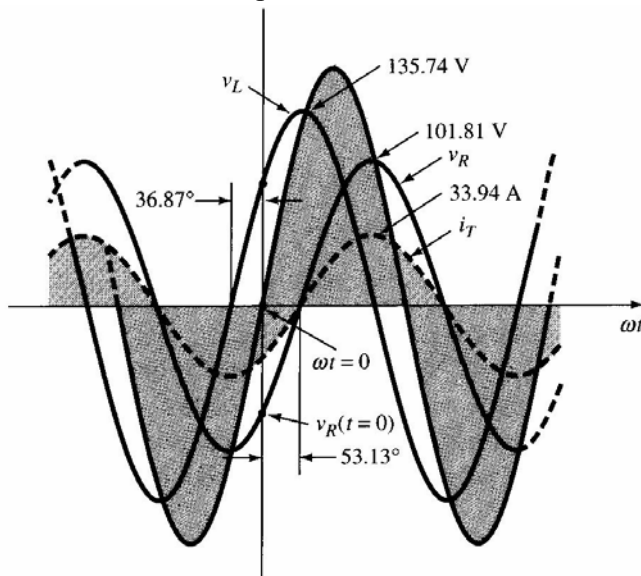c. Write the sinusoidal expression for i_T 、 v_L 、 v_R . 6%



$$i_T = 33.94 \text{ A } \sin(\omega t - 53.13^\circ)$$

$$v_L = 135.74 \text{ V } \sin(\omega t + 36.87^\circ)$$

$$v_R = 101.81 \text{ V } \sin(\omega t - 53.13^\circ)$$

d. Write the sinusoidal expression for each quantity using the information provided 4%

$I_{\text{eff}} = 36 \text{ mA}$, $f = 1 \text{ kHz}$, phase angle = 60°

$i(t) = 50.9 \times 10^{-3} \text{ A} \sin(6283.2t + 60^\circ)$

$V_{\text{eff}} = 8 \text{ V}$, $f = 60 \text{ Hz}$, phase angle = -10°

$v(t) = 11.31 \text{ V} \sin(377t - 10^\circ)$

e. Find the sinusoidal expression for the voltage drop across a 20-mH coil if the current i_L is $4 \cos(500t - 30^\circ)$ 4%

$v(t) = 40 \text{ V} \sin(500t + 150^\circ)$

f. Determine the sinusoidal expression for the current i_c of a 10- μF capacitor if the voltage across the capacitor is $V_c = 20 \times 10^{-3} \sin(2000t + 30^\circ)$ 4%

$i(t) = 0.4 \text{ mA} \sin(2000t + 120^\circ)$

g. For the following pairs determine the real power delivered to the load, find the power factor.

$v(t) = 100 \text{ V} \sin(10^6 t - 10^\circ)$ $i(t) = 0.2 \text{ A} \cos(10^6 t - 40^\circ)$ 4%


Real power = 5W Power factor = 0.5 (lagging leading)

h. For the following pairs determine whether the element is a resistor, inductor, or capacitor, and determine the resistance, inductance, or capacitance.

$v(t) = 16 \text{ V} \sin(200t + 80^\circ)$ $i(t) = 0.04 \text{ A} \sin(200t - 10^\circ)$

Inductor, $L = 2 \text{ H}$

Problem 2 12%

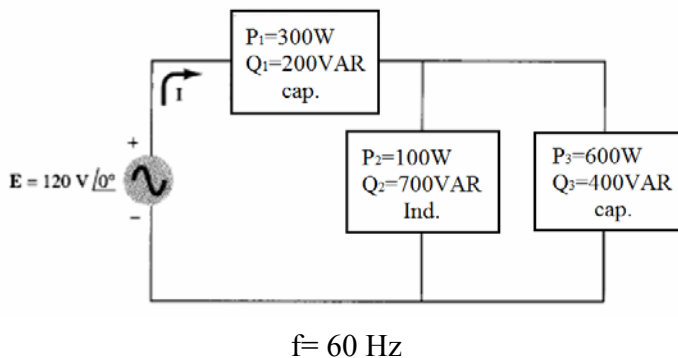

a. Total real power = 1000W

b. Net reactive power = 100VAR

c. Apparent power = 1005VA


d. The current $i(t) = 11.844 \sin(377t - 5.718^\circ)$

e. The power factor = 0.995

lagging leading

Problem 3 24%

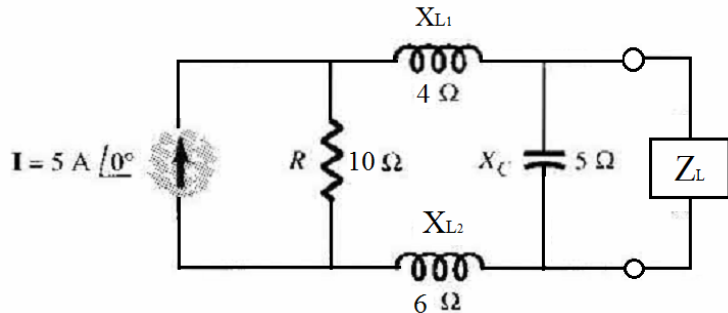- a. 找出負載 (Load) Z_L 左側電路的 Thévenin equivalence. 12%
- b. 要讓負載 (Load) Z_L 得到最大功率 (Maximum power)，負載 Z_L 是由哪些元件組合而成？元件的電阻值 (Resistance) 或電感值 (Inductance) 或電容值 (Capacitance) 8%
- c. 最大功率？ 4%



$$Z_1 = 10\Omega \angle 0^\circ \quad Z_2 = 4\Omega \angle 90^\circ \quad Z_3 = 6\Omega \angle 90^\circ \quad Z_4 = 5\Omega \angle -90^\circ$$

透過 source conversion 將 I 與 Z_1 的並聯轉換成 V 與 Z_1 的串聯

$$Z_{TH} = (Z_1 + Z_2 + Z_3) // Z_4 = 6.325\Omega \angle -71.565^\circ = 2\Omega - j6\Omega$$

$$E_{TH} = V \cdot \frac{Z_4}{Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_4} = 50 \angle 0^\circ \cdot \frac{5\Omega \angle -90^\circ}{10\Omega + j5\Omega} = 22.361V \angle -116.565^\circ \quad 6+6\%$$

其中， $R_{TH} = 2\Omega$

For max. power transfer


$$Z_L = 2\Omega + j6\Omega \quad 4+4\%$$

電阻與電感串聯，電阻的電阻值 2Ω 、電感的電感值 $6mH$ 。

$$P_{mzx} = \frac{E_{TH}^2}{4R_{TH}} = \frac{22.361^2}{8} = 62.502W \quad 2+2\%$$

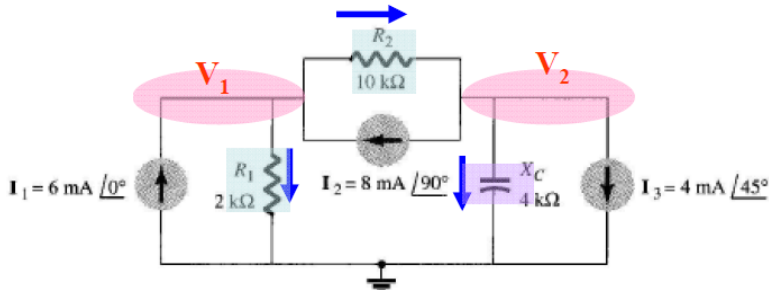Problem 4 24%

求流經 R_2 、 X_C 的電流 (Phasor notation)，並指出電流流向 (建議利用 Nodal analysis)。【記得參考課堂上的說明，有秩序的在電路上標註符號，寫出方程式，代入數字，...計算。】



$$Z_1 = 2\text{k}\Omega \angle 0^\circ \quad Z_2 = 10\text{k}\Omega \angle 0^\circ \quad Z_3 = 4\text{k}\Omega \angle -90^\circ$$

$$\text{NODE 1} \quad I_1 + I_2 - \frac{V_1}{Z_1} - \frac{V_1 - V_2}{Z_2} = 0 \quad \text{3\%} \quad \text{NODE 2} \quad \frac{V_1 - V_2}{Z_2} - I_2 - I_3 - \frac{V_2}{Z_3} = 0 \quad \text{3\%}$$

$$V_1 \left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} \right) - V_2 \left(\frac{1}{Z_2} \right) = I_1 + I_2$$

$$V_1 \left(\frac{1}{Z_2} \right) - V_2 \left(\frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} \right) = I_2 + I_3$$

$$V_1 = \frac{\begin{vmatrix} I_1 + I_2 & -\frac{1}{Z_2} \\ I_2 + I_3 & -\left(\frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}\right) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} & -\frac{1}{Z_2} \\ \frac{1}{Z_2} & -\left(\frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}\right) \end{vmatrix}} \quad \text{5\%}$$

$$V_2 = \frac{\begin{vmatrix} \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} & I_1 + I_2 \\ \frac{1}{Z_2} & I_2 + I_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} & -\frac{1}{Z_2} \\ \frac{1}{Z_2} & -\left(\frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}\right) \end{vmatrix}} \quad \text{5\%}$$

$$= 13.133\text{V} \angle 72.58^\circ$$

$$= 36.72\text{V} \angle -172.47^\circ$$

$$I_{XC} = \frac{V_2}{Z_3} = \frac{36.72\text{V} \angle -172.47^\circ}{4\text{k}\Omega \angle -90^\circ} = 9.18\text{mA} \angle -82.47^\circ$$

3+1%

$$i_{xc}(t) = 12.983\text{mA} \sin(\omega t - 82.47^\circ)$$

$$I_{R2} = \frac{V_1 - V_2}{Z_2} = \frac{13.133\text{V} \angle 72.58^\circ - 36.72\text{V} \angle -172.47^\circ}{10\text{k}\Omega \angle 0^\circ} = \frac{43.903\text{V} \angle 23.267^\circ}{10\text{k}\Omega \angle 0^\circ}$$

$$= 4.3903\text{mA} \angle 23.267^\circ$$

3+1%

$$i_{R2}(t) = 6.209\text{mA} \sin(\omega t + 23.267^\circ)$$